

第三章直流电机原理习题

$$3.1 \quad I_N = \frac{P_N}{U_N \eta_N} = \frac{17000}{220 \times 0.83} = 93.1 \text{ A}$$

$$T_{2N} = \frac{P_N}{\Omega_N} = \frac{17000}{\frac{2\pi n_N}{60}} = \frac{17000 \times 60}{2\pi \times 1500} = 108.2 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$P_1 = \frac{P_N}{\eta_N} = \frac{17000}{0.83} = 20481.9 \text{ W} = 20.48 \text{ KW}$$

$$3.3 \quad n = 1500 \text{ r/min}$$

$$E_a = \frac{pN}{60a} \Phi n = \frac{3 \times 398}{60 \times 3} \times 2.1 \times 10^{-2} \times 1500 = 208.95 \text{ V}$$

$$n = 500 \text{ r/min}$$

$$E_a = \frac{pN}{60a} \Phi n = \frac{3 \times 398}{60 \times 3} \times 2.1 \times 10^{-2} \times 500 = 69.65 \text{ V}$$

$$T_M = C_T \Phi I_a = \frac{pN}{2\pi a} \Phi I_a = \frac{3 \times 398}{2\pi \times 3} \times 2.1 \times 10^{-2} \times 10 = 13.3 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$3.4 \quad T_{2N} = \frac{P_N}{\Omega_N} = \frac{6000}{\frac{2\pi n_N}{60}} = \frac{6000 \times 60}{2\pi \times 1000} = 57.3 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$P_M = P_2 + p_0 = 6000 + 395 = 6395 \text{ W}$$

$$P_1 = P_M + P_{cua} = 6395 + 500 = 6895 \text{ W}$$

$$T_0 = \frac{P_0}{\Omega_N} = \frac{395 \times 60}{2\pi \times 1000} = 3.77 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\eta_N = \frac{P_N}{P_1} = \frac{6000}{6.895 \times 10^3} = 87\%$$

$$T_N = \frac{P_M}{\Omega_N} = \frac{6395 \times 60}{2\pi \times 1000} = 61 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$P_1 = U_N I_N, \quad I_N = \frac{P_1}{U_N} = \frac{6895}{220} = 31.3 \text{ A}$$

$$P_{cua} = I_N^2 R_a \quad R_a = \frac{P_{cua}}{I_N^2} = \frac{500}{31.3^2} = 0.51 \Omega$$

$$3.6 \quad \text{估算} \quad E_{aN} = (0.93 \sim 0.97) U_N = 0.95 \times 220 = 209 \text{ V}$$

$$C_e \Phi_N = \frac{E_{aN}}{n_N} = \frac{209}{1150} = 0.1817 \text{ V/r} \cdot \text{min}^{-1}$$

$$T_N = 9.55 C_e \Phi_N I_N = 9.55 \times 0.1817 \times 270 = 468.6 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$n_0 = \frac{U_N}{C_e \Phi} = \frac{220}{0.1817} = 1210 \text{ r/min}$$

两点坐标 (0, 1210), (468.6, 1150) 可画出固有机械特性曲线。

$$3.7 \quad C_e \Phi_N = \frac{U_N - I_N R_a}{n_N} = \frac{220 - 40 \times 0.5}{1000} = 0.2 \text{ V/r} \cdot \text{min}^{-1}$$

$$n_0 = \frac{U_N}{C_e \Phi_N} = \frac{220}{0.2} = 1100 \text{ r/min}$$

$$\Delta n_N = n_0 - n_N = 1100 - 1000 = 100 \text{ r/min}$$

$$T_L = 0.5 T_N$$

$$\Delta n_L = n_0 - n_L = \beta T_L = 0.5 \beta T_N = 50 \text{ r/min}$$

$$n = n_0 - \Delta n_L = 1100 - 50 = 1050 \text{ r/min}$$

$$I_a = \frac{T_L}{C_T \Phi_N} = \frac{0.5 T_N}{C_T \Phi_N} = 0.5 I_N = 0.5 \times 40 = 20 \text{ A}$$

第四章他励直流电动机的运行习题参考解

$$4.1 \text{ 解: (1) } I_s = \frac{U_N}{R_a} = \frac{220}{0.147} = 1496.6 \text{ A}$$

(2) 电枢回路串电阻起动

$$\text{应串电阻 } R_s = \frac{U_N}{I_s} - R_a = \frac{220}{2 \times 90} - 0.147 = 1.075 \Omega$$

降压起动

$$\text{起动电压 } U_s = I_s R_a = 2 \times 90 \times 0.147 = 26.46 \text{ V}$$

注: 起动电流 $I_s = 2 I_N$

4.2 解: (1)

$$U = E + I_a R_a$$

$$E = 220 - 41 \times 0.376 = 204.6 \text{ V}$$

$$u \downarrow 150 \text{ V 时, } n \text{ 来不及变 } E = 204.6 \text{ V}$$

$$I_a = \frac{150 - 204.6}{0.376} = -145.2 \text{ A}$$

$$T = 9.55 C_e \Phi I_a = 9.55 \frac{E}{n} I_a = 9.55 \times \frac{204.6}{1500} \times (-145.2) = -189.1 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$T_L = T_N = 9.55 C_e \Phi_N I_N = 9.55 \times \frac{204.6}{1500} \times 41 = 53.4 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\text{动转矩 } T - T_L = -189.1 - 53.4 = -242.5 \text{ N} \cdot \text{m}$$

(2)

$\because T_L$ 不变

$$T = 9.55 C_e \Phi I_a \text{ 故 } I_a \text{ 不变}$$

$$\therefore n = \frac{U - I_a R_a}{C_e \Phi} = \frac{150 - 41 \times 0.376}{\frac{204.6}{1500}} = 986.7 \text{ r/min}$$

4.3

解 (1)

$$T_L = 0.5 T_N = 0.5 \times 53.4 = 26.7 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$C_e \Phi = \frac{E}{n} = \frac{204.6}{1500} = 0.1364$$

$$T = T_L = 9.55 C_e \Phi I_a = 26.7$$

$$\text{也即 } 9.55 \times 0.8 \times 0.1364 \times I_a = 26.7 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\text{算得 } I_a = 25.62 \text{ A}$$

$$n = \frac{U - I_a R_a}{C_e \Phi} = \frac{220 - 25.62 \times 0.376}{0.8 \times 0.1364} = 1927.8 \text{ r/min}$$

(2)

$$T_L = T_N = 53.4 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$T_L = 9.55 C_e \Phi I_a$$

$$I_a = \frac{T_L}{9.55 C_e \Phi} = \frac{53.4}{9.55 \times 0.8 \times 0.1364} = 51.24 \text{ A}$$

$$n = \frac{U - I_a R_a}{C_e \Phi} = \frac{220 - 51.24 \times 0.376}{0.8 \times 0.1364} = 1839.6 \text{ r/min}$$

4.4 解:

$$C_e \Phi = \frac{U_N - I_{aN} R_a}{n_N} = \frac{220 - 68.7 \times 0.224}{1500} = 0.1364 \text{ 韦伯}$$

$$n_0 = \frac{U_N}{C_e \Phi} = \frac{220}{0.1364} = 1613 \text{ r/min}$$

$$\delta = \frac{n_0 - n_{\min}}{n_0}$$

$$(1) n_{\min} = n_0 (1 - \delta) = 1613 (1 - 0.3) = 1129 \text{ r/min}$$

$$(2) D = \frac{n_{\max}}{n_{\min}} = \frac{1500}{1129} = 1.33$$

$$(3) \Delta n_N = n_0 - n_N = 1613 - 1500 = 113$$

$$\Delta n = n_0 - n_{\min} = 1613 - 1129 = 484$$

$$\frac{R_{\max} + R_a}{R_a} = \frac{\Delta n}{\Delta n_N} \quad R_{\max} = \frac{\Delta n}{\Delta n_N} R_a - R_a = \frac{484}{113} \times 0.224 - 0.224 = 0.735 \Omega$$

$$(4) T_2 = 9.55 \frac{P_N}{n_N} = 9.55 \frac{13000}{1500} = 82.77 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$P_2 = T_2 \Omega = T_2 \frac{2\pi}{60} n = 82.77 \times \frac{2\pi}{60} 1129 = 9780.8 \text{ W}$$

$$P_1 = U_N I_N = 220 \times 68.7 = 15115 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{9780.8}{15115} = 64.7\%$$

$$I_{aN}^2 R_{\max} = 68.7^2 \times 0.735 = 3470 \text{ W}$$

4.5 解

$$\Delta n_N = n_0 - n_N = 1613 - 1500 = 113 \text{ r/min}$$

$$n_{0\min} = \frac{\Delta n_N}{\delta} = \frac{113}{0.3} = 376.7 \text{ r/min}$$

$$(1) n_{\min} = n_{0\min} - \Delta n_N = 376.7 - 113 = 264 \text{ r/min}$$

$$(2) D = \frac{n_N}{n_{\min}} = \frac{1500}{264} = 5.68$$

$$(3) \frac{u_N}{u_1} = \frac{n_0}{n_{0\min}} \quad u_1 = \frac{n_0}{n_{0\min}} u_N = \frac{376.7}{1613} 220 = 51.4\text{V}$$

$$(4) T_2 = 9.55 \frac{P_N}{n_N} = 9550 \frac{13000}{1500} = 82.77 \text{N} \cdot \text{m}$$

$$P_2 = T_2 \Omega = T_2 \frac{2\pi}{60} n = 82.77 \times \frac{2\pi}{60} 264 = 2287\text{W}$$

$$P_1 = U_1 I_N = 51.4 \times 68.7 = 3531\text{W}$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{2287}{3531} = 64.8\%$$

$$I_{aN}^2 R_{\max} = 68.7^2 \times 0.735 = 3470\text{W}$$

4.6

解: (1)

$$T_L = T_N, \quad \Phi = \frac{1}{3} \Phi_N$$

$$I_a = 3I_{aN} = 309\text{A}$$

$$C_e \Phi_N = \frac{U - I_N R_a}{n_N} = \frac{220 - 103 \times 0.18}{500} = 0.4029 \text{韦伯}$$

$$n = \frac{U - I_a R_a}{\frac{1}{3} C_e \Phi_N} = \frac{220 - 309 \times 0.18}{\frac{1}{3} \times 0.4029} = 1223.98 \text{r/min}$$

不能长期运行, 因为 I_a 太大

(2)

$$P_L = P_N, \quad \Phi = \frac{1}{3} \Phi_N$$

$$P_M = EI_a = C$$

$$I_a = I_{aN}, \quad E = C$$

$$n = \frac{E}{C_e \Phi} = \frac{U - I_{aN} R_a}{\frac{1}{3} C_e \Phi_N} = \frac{220 - 103 \times 0.18}{\frac{1}{3} \times 0.4029} = 1500 \text{r/min}$$

能长期运行, 因为 $I_a = I_{aN}$, $n = n_{\max}$ 。

4.7

解:

$$(1) E_N = U_N - I_N R_a = 440 - 76 \times 0.376 = 411.4 \text{ V}$$

$$C_e \Phi_N = \frac{E_N}{n_N} = \frac{411.4}{1000} = 0.4114 \text{ 韦伯}$$

$$n_0 = \frac{U_N}{C_e \Phi_N} = \frac{440}{0.4114} = 1069.5 \text{ r/min}$$

$$\Delta n = n_0 - n_N = 1069.5 - 1000 = 69.5 \text{ r/min}$$

$$n_{\min} = n_{0-\min} - \Delta n = 250 - 69.5 = 180.5 \text{ r/min}$$

$$\delta_{\max} = \frac{\Delta n_N}{n_{0-\min}} = \frac{69.5}{250} = 0.278 = 27.8\%$$

$$(2) \text{恒功率负载 } I_a = I_N = 76 \text{ A}$$

$$C_e \Phi = \frac{U_N}{n_{0-\max}} = \frac{440}{1500} = 0.2933 \text{ 韦伯}$$

$$n_{\max} = \frac{U - I_a R_a}{C_e \Phi} = \frac{440 - 76 \times 0.376}{0.2933} = 1402.7 \text{ r/min}$$

$$(3) D = \frac{n_{\max}}{n_{\min}} = \frac{1402.7}{180.5} = 7.77$$

4.8

$$\text{解: } E_a = 0.94 \times U_N = U_N - I_{aN} R_a, \quad R_a = \frac{U_N - E_{aN}}{I_{aN}} = \frac{110 - 0.94 \times 110}{185} = 0.0357 \Omega$$

$$C_e \Phi_N = \frac{E_{aN}}{n_N} = \frac{0.94 \times 110}{1000} = 0.103 \text{ 韦伯}$$

$$(1) R_{\text{能串}} = \frac{-E_N}{-I_{\max}} - R_a = \frac{U_N - 0.8 \times I_{aN} \times R_a}{I_{\max}} - R_a = \frac{110 - 0.8 \times 185 \times 0.0357}{1.8 \times 185} - 0.0357 = 0.279 \Omega$$

$$(2) R_{\text{反串}} = \frac{-U_N - (U_N - 0.8 \times I_{aN} \times R_a)}{-I_{\max}} - R_a = \frac{-110 - (110 - 0.8 \times 185 \times 0.0357)}{-1.8 \times 185} - 0.0357 = 0.609 \Omega$$

$$(3) T_{\text{能}} = T_{\text{反}} = 9.55 C_e \Phi_N I_{\max} = 9.55 \times 0.103 \times (-1.8 \times 185) = -327.6 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$(4) \text{对能耗制动 } n = 0, T = 0$$

$$\text{对反接制动 } n = 0, E_a = 0$$

$$I = \frac{-U_N}{R_a + R_{\text{反串}}} = \frac{-110}{0.0357 + 0.609} = -170.6 \text{ A}$$

$$T = 9.55 C_e \Phi_N I = 9.55 \times 0.103 \times (-170.6) = -167.8 \text{ N} \cdot \text{m}$$

4.9

解:

$$C_e \Phi_N = \frac{U_N - I_{aN} R_a}{n_N} = \frac{220 - 68.7 \times 0.195}{1500} = 0.1377 \text{ 韦伯}$$

$$n = \frac{U_N}{C_e \Phi_N} - \frac{(R_a + R) I_{aN}}{C_e \Phi_N}; \quad n=0; \quad U_N = (R_a + R) I_{aN}; T = C_e \Phi_N I_{aN} = T_N$$

$$R = \frac{U_N}{I_{aN}} - R_a = \frac{220}{68.7} - 0.195 = 3\Omega$$

4.10

解：倒拉反接制动运行状态。

$$C_e \Phi_N = \frac{U_N - I_a R_a}{n_N} = \frac{220 - 158 \times 0.069}{1000} = 0.2091 \text{ 韦伯}$$

第四象限，制动状态， $T_L = 0.7 T_N \rightarrow I_a = 0.7 I_N = 110.6 \text{ A}$

$$E_a = C_e \Phi_N n = 0.2091 \times (-550) = -115 \text{ V}, \quad R_{\text{串}} = \frac{U_N + E_a}{I} - R_a = \frac{220 + 115}{110.6} - 0.069 = 2.96\Omega$$

4.11

解：

$$C_e \Phi_N = \frac{U_N - I_{aN} R_a}{n_N} = \frac{440 - 29.5 \times 1.05}{730} = 0.56 \text{ 韦伯}$$

(1) 求 $U_N = -U_N, R = 0$ 时的 n

$$I_a = 0.8 I_{aN} = 23.6 \text{ A}$$

$$n = \frac{-U_N}{C_e \Phi_N} - \frac{-I_a R_a}{C_e \Phi_N} = \frac{-440 - 23.6 \times 1.05}{0.56} = -830 \text{ r/min}$$

(2) 能耗制动放下重物

$$|n| = \left| \frac{-0.8 I_a R_a}{C_e \Phi_N} \right| = \left| \frac{-0.8 \times 29.5 \times 1.05}{0.56} \right| = 44.25 \text{ r/min}$$

(3)

$n = -380 \text{ r/min}$ 下放

$$\text{能耗: } E = C_e \Phi_N n = 0.56 \times (-380) = -212.8 \text{ V}$$

$$R = \frac{-E}{I_a} - R_a = \frac{212.8}{23.6} - 1.05 = 8\Omega$$

倒拉反转

$$R = \frac{U_N - (-E)}{I_a} - R = \frac{440 + 212.8}{23.6} - 1.05 = 26.6\Omega$$

4.12

解：

$$(1) C_e \Phi_N = \frac{U_N - I_N R_a}{n_N} = \frac{440 - 76.2 \times 0.393}{1050} = 0.3905 \text{ 韦伯}$$

$$E_N = U_N - I_{aN} R_a = 440 - 76.2 \times 0.393 = 410 \text{ V}$$

$$n = \frac{-U_N}{C_e \Phi_N} - \frac{I_a R_a}{C_e \Phi_N} = \frac{-440 - 60 \times 0.393}{0.3905} = -1187 \text{ r/min}$$

$$T = 9.55 C_e \Phi_N I_a = 9.55 \times 0.3905 \times 60 = 223.8 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$E = C_e \Phi_N n = 0.3905 \times (-1187) = -463.5 \text{ V}$$

$$|P_1| = U_N I_a = 440 \times 60 = 26.4 \text{ KW}$$

(2)

$$E = C_e \Phi_N n = 0.3905 \times (-300) = -117.15 \text{ V}$$

$$R = \frac{-E}{-I_a} - R_a = \frac{117.15}{60} - 0.393 = 1.56 \Omega$$

$$P_{\text{cuR}} = I_a^2 R = 60^2 \times 1.56 = 5.616 \text{ KW}$$

(3)

$$E = C_e \Phi n = 0.3905 \times (-850) = -332 \text{ V}$$

$$R = \frac{U - (-E)}{-I_a} - R_a = \frac{440 + 332}{60} - 0.393 = 12.47 \Omega$$

$$P_1 = UI = 440 \times 60 = 26.4 \text{ KW}$$

$$P_{\text{cuR}} = I_a^2 R = 60^2 \times 12.47 = 44.89 \text{ KW}$$

4.13 能耗制动

$$C_e \Phi_N = \frac{U_N - I_N R_a}{n_N} = \frac{110 - 185 \times 0.035}{1000} = 0.1035 \text{ V/r} \cdot \text{min}^{-1}$$

$$T_{L=0.85} T_N \quad I_a = 0.85 I_N$$

$$n_{F0} = \frac{U_N - 0.85 I_N R_a}{C_e \Phi_N} = \frac{110 - 0.85 \times 185 \times 0.035}{0.1035} = 1009.6 \text{ r/min}$$

制动前电动机电枢感应电动势为

$$E_a = C_e \Phi n = 0.1035 \times 1009.6 = 104.5 \text{ V}$$

制动时电枢回路总电阻为

$$R_a + R = \frac{-E_a}{-1.8 \times I_N} = \frac{-104.5}{-1.8 \times 185} = 0.314 \Omega$$

虚稳态点的转速为

$$n_L = \frac{U}{C_e \Phi_N} - \frac{R_a + R}{C_e \Phi_N} I_a = 0 - \frac{0.314}{0.1035} \times 0.85 \times 185 = -477 \text{ r/min}$$

$$T_M = \frac{GD^2}{375} \frac{R + R_a}{9.55(Ce\Phi)^2} = \frac{1.25 \times 30}{375} \times \frac{0.314}{9.55 \times 0.1035^2} = 0.307s$$

$$t_0 = T_M \ln \frac{n_{F0} - n_L}{-n_L} = 0.307 \times \ln \frac{1009.6 + 477}{477} = 0.349s$$

$$(或 t_0 = T_M \ln \frac{I_{\max} - I_a}{-I_a} = 0.307 \times \ln \frac{-1.8I_N - 0.85I_N}{-0.85I_N} = 0.349s)$$

反接制动

制动时电枢回路总电阻为

$$R_a + R = \frac{-U_N - E_a}{-1.8 \times I_N} = \frac{-110 - 104.5}{-1.8 \times 185} = 0.644\Omega$$

虚稳态点的转速为

$$n_L = \frac{U}{Ce\Phi_N} - \frac{R_a + R}{Ce\Phi_N} I_a = \frac{-110}{0.1035} - \frac{0.644}{0.1035} \times 0.85 \times 185 = -2041.2r/min$$

$$T_M = \frac{GD^2}{375} \frac{R + R_a}{9.55(Ce\Phi)^2} = \frac{1.25 \times 30}{375} \times \frac{0.644}{9.55 \times 0.1035^2} = 0.6295s$$

$$t_0 = T_M \ln \frac{n_{F0} - n_L}{-n_L} = 0.6295 \times \ln \frac{1009.6 + 2041.2}{2041.2} = 0.253s$$

$$(或: n = 0 \quad I_a = \frac{U}{R + R_a} = \frac{-110}{0.644} = -170.8A)$$

$$t_0 = T_M \ln \frac{I_{\max} - I_a}{-I_a} = 0.6295 \times \ln \frac{-1.8I_N - 0.85I_N}{-170.8 - 0.85I_N} = 0.253s)$$

第五章变压器习题参考解

$$5.1 \quad I_{1N} = \frac{S_N}{\sqrt{3}U_{1N}} = \frac{100 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 35000} = 1.65A$$

$$I_{2N} = \frac{S_N}{\sqrt{3}U_{2N}} = \frac{100 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 400} = 144.3A$$

$$5.2 \quad (1) \quad U_{1N}/U_{2N} = 3300/220 \text{ 的单相变压器} \quad k = \frac{U_{1N}}{U_{2N}} = \frac{3300}{220} = 15$$

$$(2) U_{1N}/U_{2N} = 10000/400 \text{ Y, y接法的三相变压器} \quad k = \frac{E_1}{E_2} = \frac{10000/\sqrt{3}}{400/\sqrt{3}} = 25$$

$$(3) U_{1N}/U_{2N} = 10000/400 \text{ Y, d接法的三相变压器} \quad k = \frac{E_1}{E_2} = \frac{10000/\sqrt{3}}{400} = 14.43$$

$$5.4 \quad \dot{E}_1 = -j4.44f\omega_1\phi_m \quad \dot{E}_2 = -j4.44f\omega_2\phi_m$$

$$U_1 = -\dot{E}_1 \quad U_2 = -\dot{E}_2$$

$$U_1、U_2 \text{ 超前 } \phi \ 90^\circ \quad E_1、E_2 \text{ 滞后 } \phi \ 90^\circ$$

5.5 漏阻抗忽略，故 $U_1 = E_1$ ， $U_2 = E_2$ 则

$$W_1 = \frac{E_1}{4.44fBS} = \frac{1000}{4.44 \times 50 \times 90 \times 1.2 \times 10^{-4}} = 417 \text{ 匝}$$

$$W_2 = \frac{E_2}{4.44fBS} = \frac{220}{4.44 \times 50 \times 90 \times 1.2 \times 10^{-4}} = 92 \text{ 匝}$$

$$5.9 \quad k = \frac{U_{1N}/\sqrt{3}}{U_{2N}/\sqrt{3}} = \frac{1000}{400} = 2.5$$

$$Z_L = 0.96 + j0.48 = 1.07 \angle 26.5^\circ$$

$$Z_L' = k^2 Z_L = 1.07 \times 2.5^2 \angle 26.5^\circ = 6.69 \angle 26.5^\circ = 5.98 + j2.98$$

忽略 I_0 采用简化等值电路

$$Z = Z_k + Z_L' = 0.15 + j0.35 + 5.98 + j2.98 = 6.13 + j3.33 = 6.98 \angle 28.5^\circ$$

$$\text{原边电流 } I_1 = \frac{U_{1N}/\sqrt{3}}{Z} = \frac{1000/\sqrt{3}}{6.98} = 82.7 \text{ A}$$

$$\text{副边电流 } I_2 = kI_1 = 2.5 \times 82.7 = 206.75 \text{ A}$$

$$\text{副边电压 (线值) } U_2 = \sqrt{3}I_2Z_L = \sqrt{3} \times 206.75 \times 1.07 = 383 \text{ V}$$

$$\varphi_1 = 28.5^\circ \quad \cos \varphi_1 = 0.879$$

$$\text{输入有功功率 } P_1 = \sqrt{3}U_{1N}I_1 \cos \varphi_1 = \sqrt{3} \times 1000 \times 82.7 \times 0.879 = 125.9 \text{ KW}$$

$$\text{输入无功功率 } Q_1 = \sqrt{3}U_{1N}I_1 \sin \varphi_1 = \sqrt{3} \times 1000 \times 82.7 \times 0.4772 = 68.4 \text{ KVar}$$

$$\text{输入视在功率 } S_1 = \sqrt{P_1^2 + Q_1^2} = \sqrt{125.9^2 + 68.4^2} = 143.3 \text{ KVA}$$

$$\text{副边功率因数 } \varphi_2 = \varphi_L = 26.5^\circ$$

$$P_2 = \sqrt{3}U_2I_2 \cos \varphi_2 = \sqrt{3} \times 383 \times 206.7 \times \cos 26.5^\circ = 122.7 \text{ KW}$$

$$Q_2 = \sqrt{3}U_2 I_2 \sin \varphi_2 = 61.2 KVar$$

$$S_2 = \sqrt{P_2^2 + Q_2^2} = 137.1 KVA$$

$$5.10 \quad U_{1N\phi} = \frac{10000}{\sqrt{3}} = 5773.5V$$

$$I_{1N} = \frac{1000000}{\sqrt{3}U_{1N}} = \frac{1000000}{\sqrt{3} \times 10000} = 57.735A$$

$$Z_{1N} = \frac{U_{1N\phi}}{I_{1N\phi}} = \frac{5773.5}{57.735} = 100\Omega$$

$$Z_k = \underline{Z}_k Z_{1N} = (0.15 + j0.053) \times 100 = 1.5 + j5.3 = 5.51 \angle 74.2^\circ$$

$$k \approx \frac{U_{1N\phi}}{U_{2N\phi}} = \frac{10000/\sqrt{3}}{3300} = 1.75$$

$$Z_L' = k^2 Z_L = 1.75^2 (50 + j85) = 153.13 + j260.3 = 302 \angle 59.5^\circ$$

$$Z_1 = Z_k + Z_L' = 1.5 + j5.3 + 153.13 + j260.3 = 154.63 + j265.6 = 307.3 \angle 59.8^\circ$$

$$\dot{I}_1 = \frac{U_{1N\phi}}{Z_1} = \frac{10000/\sqrt{3}}{307.3 \angle 59.8^\circ} = 18.8 \angle -59.8^\circ A$$

$$\dot{I}_2 = \sqrt{3} \dot{I}_{2\phi} = \sqrt{3} k \dot{I}_1 = \sqrt{3} \times 1.75 \times 18.8 \angle -59.8^\circ = 56.98 \angle -59.8^\circ A$$

$$U_2 = U_{2\phi} = I_{2\phi} Z_L = 1.75 \times 18.8 \times \sqrt{50^2 + 85^2} = 3244.4V$$

$$5.11 \quad (1) I_{1N} = \frac{S_N}{U_{1N}} = \frac{600 \times 10^3}{35 \times 10^3} = 17.14A$$

$$I_{1N} Z_k = 0.065 \times U_{1N} = 0.065 \times 35 \times 10^3 = 2275V$$

$$Z_k = \frac{2275}{I_{1N}} = 132.7\Omega$$

$$P_{cu} = I_{1N}^2 r_k \quad r_k = \frac{P_{cu}}{I_{1N}^2} = \frac{9.5 \times 10^3}{17.14^2} = 32.34\Omega$$

$$X_k = \sqrt{Z_k^2 - r_k^2} = \sqrt{132.7^2 - 32.34^2} = 128.7\Omega$$

$$I_0 = 0.055 \times I_{1N} = 0.055 \times 17.14 = 0.94A$$

$$Z_0 \approx Z_m = \frac{U_{1N}}{I_0} = \frac{35 \times 10^3}{0.94} = 37234 \Omega$$

$$r_m = Z_m \cos \varphi = 37234 \times 0.1 = 3723.4 \Omega$$

$$X_m = \sqrt{Z_m^2 - r_m^2} = \sqrt{37234^2 - 3723.4^2} = 37047.4 \Omega$$

$$(2) k \approx \frac{U_{1N}}{U_{2N}} = \frac{35}{6.3} = 5.56$$

$$Z_L' = k^2 Z_L = 5.56^2 \times 80 \angle 40^\circ = 1894.5 + j1589.7$$

$$Z_1 = Z_k + Z_L' = 32.34 + j128.7 + 1894.5 + j1589.7 = 2581.8 \angle 41.7^\circ$$

$$\dot{I}_1 = \frac{U_{1N}}{Z_1} = \frac{35 \times 10^3}{2581.8} = 13.6 A$$

$$\dot{I}_2 = k \dot{I}_1 = 5.56 \times 13.6 = 75.6 A$$

$$U_2 = \dot{I}_2 Z_L = 75.6 \times 80 = 6048 V$$

$$5.12 (1) I_{1N} = I_{1N\phi} = \frac{S_N}{\sqrt{3} U_{1N}} = \frac{750 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 10000} = 43.3 A$$

$$I_{2N\phi} = I_{2N} / \sqrt{3} = \frac{S_N}{\sqrt{3} U_{2N} \times \sqrt{3}} = \frac{750 \times 10^3}{3 \times 400} = 625 A$$

$$k = \frac{U_{1N} / \sqrt{3}}{U_{2N}} = \frac{10000 / \sqrt{3}}{400} = 14.43$$

$$Z_0 = \frac{U_{20}}{I_0} = \frac{400}{65 / \sqrt{3}} = 10.66 \Omega$$

$$Z_m \approx Z_0' = k^2 Z_0 = 14.43^2 \times 10.66 = 2220 \Omega$$

$$P_0 = 3 I_0^2 r_0 \quad r_0 = \frac{3.7 \times 10^3}{3(65 / \sqrt{3})^2} = 0.876 \Omega$$

$$r_m \approx r_0' = 14.43^2 \times 0.876 = 182.4 \Omega$$

$$X_m = \sqrt{Z_m^2 - r_m^2} = \sqrt{2220^2 - 182.4^2} = 2212.5 \Omega$$

$$(2) Z_k = \frac{U_{1k} / \sqrt{3}}{I_{1k}} = \frac{450 / \sqrt{3}}{35} = 7.42 \Omega$$

$$P_k = 3I_{1k}^2 r_k \quad r_k = \frac{P_k}{3I_{1k}^2} = \frac{7.5 \times 10^3}{3 \times 35^2} = 2.04 \Omega$$

$$X_k = \sqrt{Z_k^2 - r_k^2} = \sqrt{7.42^2 - 2.04^2} = 7.13 \Omega$$

$$r_{k75^\circ C} = \frac{234.5 + 75}{234.5 + \theta} r_k = \frac{234.5 + 75}{234.5 + 30} \times 2.04 = 2.387 \Omega$$

$$Z_{k75^\circ C} = \sqrt{X_k^2 + r_{k75^\circ C}^2} = \sqrt{7.13^2 + 2.387^2} = 7.52 \Omega$$

$$X_1 = X_2' = \frac{1}{2} X_k = 3.565 \Omega \quad r_1 = r_2' = \frac{1}{2} r_k = 1.19 \Omega$$

5.13 (1) 带感性负载

$$\Delta u\% = \beta \frac{I_{1N}(r_k \cos \varphi_2 + X_k \sin \varphi_2)}{U_{1N} / \sqrt{3}} = 1 \times 43.3 \frac{2.38 \times 0.8 + 7.13 \times 0.6}{10000 / \sqrt{3}} = 0.046 = 4.6\%$$

$$U_2 = (1 - \Delta u\%) U_{2N} = 381.6 V$$

$$P_{kN} = 3I_{1N}^2 r_k = 3 \times 43.3^2 \times 2.38 = 13386.7 W \approx 13.4 KW$$

$$\eta = 1 - \frac{P_0 + \beta^2 P_{kN}}{\beta S_N \cos \varphi_2 + P_0 + \beta^2 P_{kN}} = 1 - \frac{3.7 + 13.4}{1 \times 750 \times 0.8 + 3.7 + 13.4} = 97.2\%$$

(2) 带容性负载

$$\Delta u\% = \beta \frac{I_{1N}(r_k \cos \varphi_2 + X_k \sin \varphi_2)}{U_{1N} / \sqrt{3}} = 1 \times 43.3 \frac{2.38 \times 0.8 + 7.13 \times (-0.6)}{10000 / \sqrt{3}} = -1.8\%$$

$$U_2 = (1 - \Delta u\%) U_{2N} = 407.2 V$$

η 不变

$$5.16 \quad k = \frac{6000 / \sqrt{3}}{400} = 8.66 \quad Z_L = 0.1 + j0.06 = 0.117 \angle 30.96^\circ$$

$$Z_L' = k^2 Z_L = 8.66^2 \times 0.117 \angle 30.96^\circ = 8.77 \angle 30.96^\circ = 7.52 + j4.5$$

$$I_{1N\phi} = I_{1N} = \frac{S_N}{\sqrt{3} U_{1N}} = \frac{5600 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 6000} = 538.9 A$$

$$Z_k = \frac{U_k / \sqrt{3}}{I_k} = \frac{280 / \sqrt{3}}{538.9} = 0.3 \Omega \quad r_k = \frac{P_{kN}}{3I_{1N}^2} = \frac{56 \times 10^3}{3 \times 538.9^2} = 0.064 \Omega$$

$$X_k = \sqrt{Z_k^2 - r_k^2} = \sqrt{0.3^2 - 0.064^2} = 0.29\Omega$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_{1N\phi}}{Z_L' + Z_k} = \frac{6000/\sqrt{3}}{7.52 + j4.5 + 0.064 + j0.29} = 386.2\angle -32.3^\circ A$$

$$\dot{I}_2 = \sqrt{3}k\dot{I}_1 = \sqrt{3} \times 8.66 \times 386.2 = 5793A$$

$$U_2 = (I_2 / \sqrt{3})Z_L = 5793 \times 0.117 / \sqrt{3} = 391.3V$$

$$I_{2N} = \frac{S_N}{\sqrt{3}U_{2N}} = \frac{5600 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 400} = 8082.9A \quad \beta = \frac{I_2}{I_{2N}} = 0.72$$

$$\varphi_2 = \varphi_L = 30.96^\circ$$

$$\eta = 1 - \frac{P_0 + \beta^2 P_{kN}}{\beta S_N \cos \varphi_2 + P_0 + \beta^2 P_{kN}} = 1 - \frac{18 + 0.72^2 \times 56}{0.72 \times 5600 \times 0.858 + 18 + 0.72^2 \times 56} = 98.66\%$$

$$\beta_m = \sqrt{\frac{P_0}{P_{kN}}} = \sqrt{\frac{18}{56}} = 0.57$$

$$\eta = 1 - \frac{P_0 + \beta^2 P_{kN}}{\beta S_N \cos \varphi_2 + P_0 + \beta^2 P_{kN}} = 1 - \frac{18 + 0.57^2 \times 56}{0.57 \times 5600 \times 0.858 + 18 + 0.57^2 \times 56} = 98.7\%$$